

Temat	Procesor wersja II
Autorzy	Krzysztof Gągało 160152 Jan Czyżewski 160377
Data oddania	27.01.2025

1. Wstęp

Celem zadania jest zaprojektowanie procesora potrafiącego obsługiwać 4 podstawowe operacje. W układzie za pomocą magistrali DIN wprowadzamy 16bitów których dokładniejszy rozpis wyjaśniony mam poniżej. Instrukcje realizowane są przez układ sterujący. Organizuje i synchronizuje on pracę całego systemu między innymi poprzez wybór wejścia adresującego multiplexera oraz synchronizuje kroki operacji.

Działalność programu została sprawdzona na płytce FPGA, zaś sam kod został napisany w języku VHDL. Poniżej opisuję szczegóły dotyczące procesora.

Skład procesora:


- 7 rejestrów
- Akumulator
- Rejestr G
- Sumator
- Multiplexer
- Licznik
- Układ sterujący
- Rejestr IR

Wejściem procesora jest 16-bitowa magistrala DIN.

Rozkaz składa się z 9 bitów YYYYXXIII:

- 3 bity instrukcji (III)
- 3 bity rejestru docelowego (XXX)
- 3 bity rejestru źródłowego (YYY)
- Pozostałe 7 bitów nie są używane w rozkazie

2. Schemat ideowy

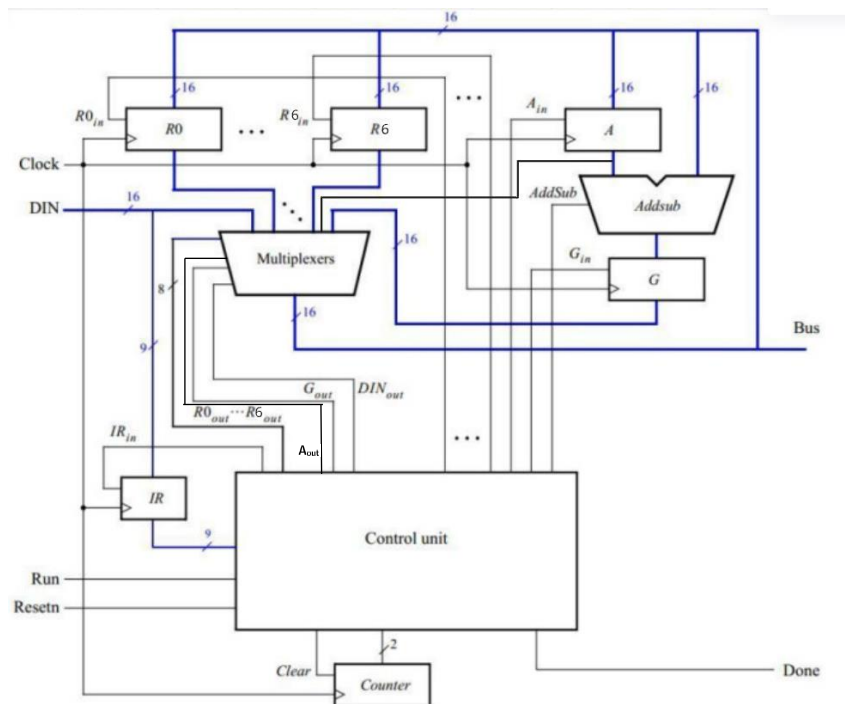

Rysunek 1 Schemat procesora

3. Operacje


Operacja	Kod w NKB	Funkcja
Mv RX RY	000	$R_x \leftarrow R_y$
Mvi RX D	001	$R_x \leftarrow D$
Add RX RY	010	$R_x \leftarrow A + R_y$
Sub RX RY	011	$R_x \leftarrow A - R_y$

Tabela 1 zakodowane operacje i ich funkcje

	mv	mvi	add	sub
T1	$R_{y_{out}}$ $R_{x_{in}}$ Done	$D_{in_{out}}$ $R_{x_{in}}$ Done	$R_{y_{out}}$ G_{in}	AddSub $R_{y_{out}}$ G_{in}
T2	-	-	G_{out} $R_{x_{in}}$ Done	Addsub G_{out} $R_{x_{in}}$ Done
T3	-	-	-	-

Tabela 2 Sygnały aktywne w poszczególnych krokach realizacji rozkazów. W kroku T0 jedynym aktywnym sygnałem jest IRin

4. Przebieg czasowy

 

Rysunek 2 Przebieg czasowy procesora

Legenda:


- SW[15-0] – DIN -> sygnał przetrzymujący instrukcje/wejście
- SW[17] – Run -> Rozpoczęcie wykonywania instrukcji z DIN przy następnym tiku zegara
- LEDR[17] – Done -> koniec operacji
- KEY[1] – CLK -> zegar
- KEY[0] – Reset -> sygnał resetujący
- R[0-6]Q – Register -> Wartości przetrzymywane na rejestrach
- AQ – Register -> Wartość przetrzymywana na akumulatorze
- GQ – Register -> Wartość przetrzymywana na wyjściu z sumatora
- Inst – instrukcja -> 3 bity instrukcji
- Xreg - 3 bity rejestru docelowego (XXX)
- Yreg - 3 bity rejestru źródłowego (YYY)
- Rest – pozostałe bity magistrali DIN, które są bez znaczenia w kontekście wykonywanej operacji
- Step – sygnał pomocniczy, wskazujący na obecny krok pracy układu sterującego
- HEX[0-7] – Sygnały wyjściowe dla wyświetlacza 7-segmentowych w celu wyświetlania zawartości rejestru

5. Opis symulacji

- 0 – 100ns
 - Podawany jest sygnał resetujący (KEY[0]) podczas pierwszego zbocza zegara CLK.
 - Układ jest cały resetowany: resetowane są wszystkie rejestry i sygnały sterujące.
- 100 – 300ns
 - W chwili 150 ns podawana jest instrukcja na wejście DIN.
 - Instrukcja: 0000000 000 001 001:
 - Rest -> 0000000
 - Yreg -> 000
 - Xreg -> 001
 - Inst -> 001
 - Instrukcja 001 jest kodem dla zapisu liczby w rejestrze – mv RX D.

- Xreg 001 jest kodem dla rejestru R1, czyli $RX = R1$
- W zboczu zegara 250 ns (krok T1) liczba podawana na wejściu DIN: $0000000000001111_{NKB} = 15_{10}$ zapisywana jest w rejestrze R1. Możemy to zaobserwować w symulacji na wyjściu R1Q.
- 300 – 500 ns
 - Na zboczu przy 350 ns wchodzi kolejna instrukcja z magistrali DIN: 0000000001111000
 - Rest -> 0000000
 - Yreg -> 001
 - Xreg -> 111
 - Inst -> 000
 - Instrukcja 000 jest kodem dla kopiowania wartości rejestru do innego rejestru – mvi RX RY.
 - Yreg 001 jest kodem rejestru R1, czyli $RY = R1$
 - Xreg 111 jest kodem rejestru A (akumulator), czyli $RX = A$
 - Jako rezultat tej instrukcji w kroku T1 na zboczu 450ns wartość 15 (wartość rejestru w R1) zostanie przekopiowana do akumulatora (A). Można to zaobserwować na wyjściu AQ.
- 550 – 800 ns
 - Na zboczu 550 ns wchodzi następna instrukcja magistrali DIN: 0000000001010010
 - Rest -> 0000000
 - Yreg -> 001
 - Xreg -> 010
 - Inst -> 010
 - Instrukcja 010 jest kodem operacji dodawania – add RX RY
 - Yreg 001 jest kodem rejestru R1, czyli $RY = R1$
 - Xreg 010 jest kodem rejestru R2, czyli $RX = R2$
 - Jako rezultat, w kolejnych zboczach zegarowych. możemy zaobserwować, że zawartość rejestru R1 jest wysterowywana na magistralę BUS, suma liczb w akumulatorze i rejestrze R1 zapisywana jest na początku do rejestru G, a następnie przepisywana do rejestru R2.
- 800 – 1100ns
 - Na zboczu 850ns podajemy na magistrali DIN instrukcję: 0000000001010011
 - Rest -> 0000000
 - Yreg -> 001
 - Xreg -> 010
 - Inst -> 010
 - Instrukcja 011 jest kodem operacji odejmowania – sub RX RY
 - Yreg 001 jest kodem rejestru R1, czyli $RY = R1$
 - Xreg 010 jest kodem rejestru R2, czyli $RX = R2$
 - Jako rezultat, na kolejnych zboczach zegarowych można zaobserwować, że do rejestru R2 zapisujemy wynik odejmowania $A - R1$, czyli $15 - 15$. Symulacja potwierdza, że wykonanie operacji przebiega zgodnie z założeniem.

6. ASM

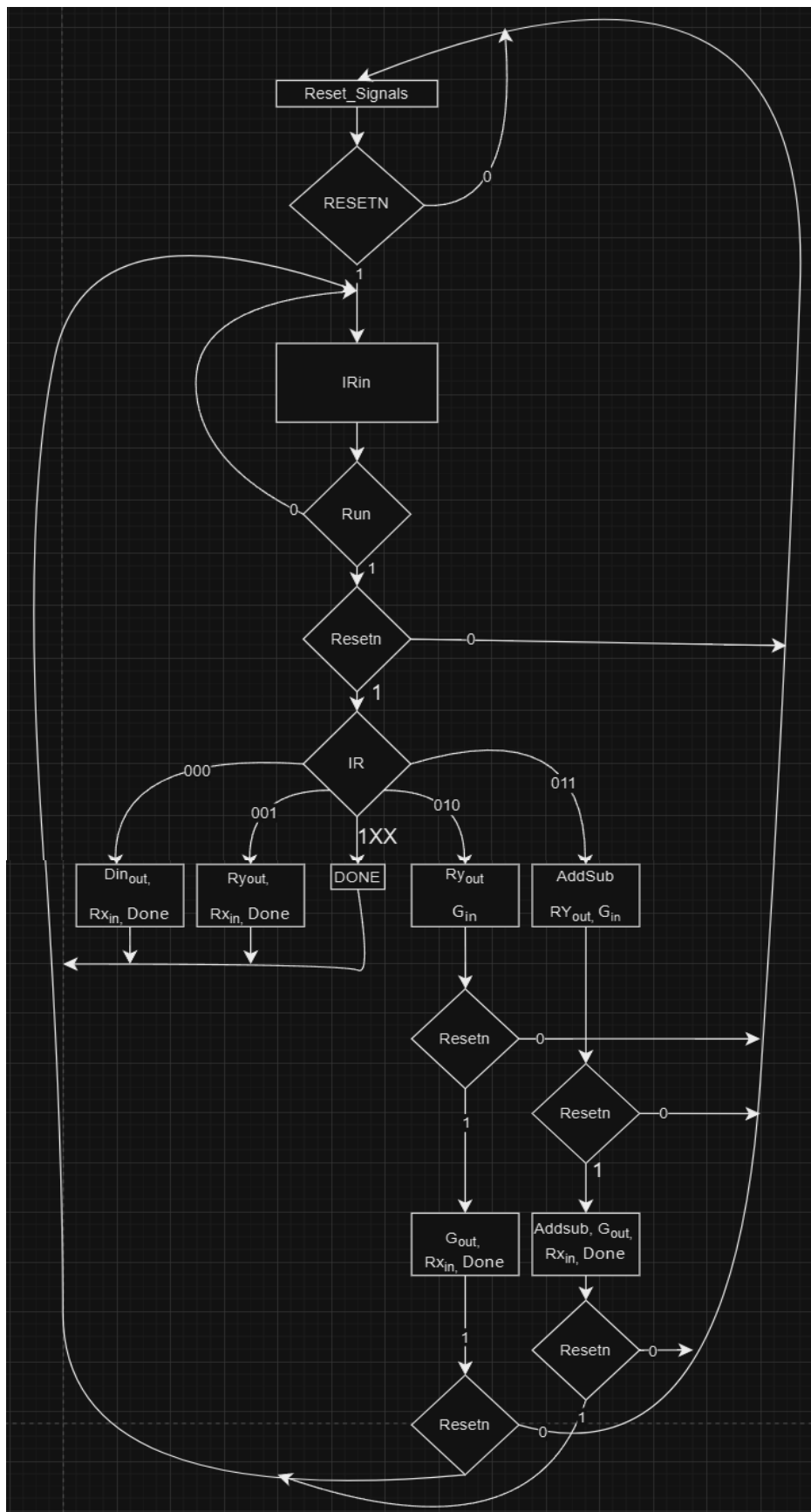

Rysunek 3 ASM

7. Kod VHDL

Ta część kodu zawiera definicje portów wejściowych (np. SW) oraz wyjściowych (np. LEDR)

```
8  ENTITY Processor_Core IS
9  PORT (
10     SW: IN STD_LOGIC_VECTOR(17 DOWNTO 0);  -- Switches
11     KEY: IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);   -- Keys
12     LEDR: OUT STD_LOGIC_VECTOR(17 DOWNTO 0); -- LEDs
13
14
15
16     HEX0 : OUT STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0);
17     HEX1 : OUT STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0);
18     HEX2 : OUT STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0);
19     HEX3 : OUT STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0);
20     HEX4 : OUT STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0);
21     HEX5 : OUT STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0);
22     HEX6 : OUT STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0);
23     HEX7 : OUT STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0);
24
25
26     R0Q : OUT STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0);
27     R1Q : OUT STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0);
28     R2Q : OUT STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0);
29     R3Q : OUT STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0);
30     R4Q : OUT STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0);
31     R5Q : OUT STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0);
32     R6Q : OUT STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0);
33     GQ : OUT STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0);
34     AQ : OUT STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0)
35 );
36 END Processor_Core;
```

Definiujemy wszystkie komponenty, których używamy w procesorze

```
41  COMPONENT regn IS
42  PORT(
43     R : IN STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0);
44     Rin, Clock : IN STD_LOGIC;
45     Q : BUFFER STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0)
46  );
47  END COMPONENT;
48
49  COMPONENT upcount IS
50  PORT (
51     Clear, Clock : IN STD_LOGIC;
52     Q : OUT STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0)
53  );
54  END COMPONENT;
55
56  COMPONENT dec3to8 IS
57  PORT (
58     W : IN STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0);
59     En : IN STD_LOGIC;
60     Y : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0)
61  );
62  END COMPONENT;
```

```

65 COMPONENT Mux8to1 IS
66 PORT (
67     IN_0 : IN STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0);
68     IN_1 : IN STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0);
69     IN_2 : IN STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0);
70     IN_3 : IN STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0);
71     IN_4 : IN STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0);
72     IN_5 : IN STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0);
73     IN_6 : IN STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0);
74     IN_7 : IN STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0);
75     IN_8 : IN STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0);
76     IN_9 : IN STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0);
77     SEL  : IN STD_LOGIC_VECTOR(9 DOWNTO 0);
78     MUX_OUT : OUT STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0)
79 );
80 END COMPONENT;
81
82 COMPONENT Adder IS
83 PORT (
84     A : IN STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0);
85     B : IN STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0);
86     SUM : OUT STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0);
87     ADD_SUB : IN STD_LOGIC
88 );
89 END COMPONENT;
90
91
92 COMPONENT hex_to_7seg IS
93 PORT(
94     binary_in : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
95     seg_out   : out STD_LOGIC_VECTOR (6 downto 0)
96 );
97 END COMPONENT;
98

```

Definiujemy sygnały między innymi dla magistrali, sygnałów adresowych, pozwolenia zapisów, wyjścia rejestrów

```

100 SIGNAL BUS_WIRES : STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0);
101 SIGNAL DIN : STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0);
102 SIGNAL CLK : STD_LOGIC;
103 SIGNAL Resetn : STD_LOGIC;
104 SIGNAL Run : STD_LOGIC;
105 SIGNAL Done : STD_LOGIC;
106
107 SIGNAL R0in : STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); -- R0in, R1in, R2in, R3in, R4in, R5in, R6in, Ain
108 SIGNAL Gin : STD_LOGIC;
109 SIGNAL IRin : STD_LOGIC;
110
111 SIGNAL Rout : STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); --wejście adresowe
112 SIGNAL DINout : STD_LOGIC;
113 SIGNAL Gout : STD_LOGIC;
114
115 SIGNAL ADD_SUB : STD_LOGIC;
116
117 SIGNAL A_OUTPUT : STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0);
118 SIGNAL G_OUTPUT : STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0);
119 SIGNAL IR_OUTPUT : STD_LOGIC_VECTOR(8 DOWNTO 0);
120
121 SIGNAL R0_OUTPUT : STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0);
122 SIGNAL R1_OUTPUT : STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0);
123 SIGNAL R2_OUTPUT : STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0);
124 SIGNAL R3_OUTPUT : STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0);
125 SIGNAL R4_OUTPUT : STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0);
126 SIGNAL R5_OUTPUT : STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0);
127 SIGNAL R6_OUTPUT : STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0);
128
129 SIGNAL SUM_SUB_OUTPUT : STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0); --wyjście z sumatora
130
131 SIGNAL Xreg : STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); --sygnał z dekodera po IR
132 SIGNAL Yreg : STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
133
134 SIGNAL MUX_SEL : STD_LOGIC_VECTOR(9 DOWNTO 0); --

```

Definicja sygnałów sterujących – obsługa instrukcji, czyli opisujemy jak działają operacje. Wysterowane sygnały są zgodne z tabelą wyżej w sprawozdaniu.

```

161  controlsignals: PROCESS (Tstep_Q, I, Xreg, Yreg, Resetn)
162  BEGIN
163      Rout <= (OTHERS => '0');
164      Rin <= (OTHERS => '0');
165      DINout <= '0';
166      Gout <= '0';
167      GIN <= '0';
168      Done <= '0';
169      ADD_SUB <= '0';
170      IRin <= '0';
171
172
173  IF Resetn = '0' THEN
174      Rout <= (OTHERS => '0');
175      Rin <= (OTHERS => '1');
176      DINout <= '0';
177      Done <= '0';
178      ADD_SUB <= '0';
179
180  ELSE
181  CASE Tstep_Q IS
182      WHEN "00" => -- store DIN in IR as long as Tstep_Q = 0
183          IRin <= '1';
184      WHEN "01" => -- step T1
185          CASE I IS
186              WHEN "000" => -- instrukcja mv RX, RY
187                  Rout <= Yreg; --Rxout <= Yreg
188                  Rin <= Xreg;
189                  Done <= High;
190              WHEN "001" => -- instrukcja mvi RX,#D
191                  DINout <= High;
192                  Rin <= Xreg;
193                  Done <= High;
194              WHEN "010" => -- instrukcja add RX, RY
195                  Rout <= Yreg; --R[y]
196                  Gin <= High; --zapis do G
197              WHEN "011" => -- instrukcja sub RX, RY
198                  ADD_SUB <= '1';
199                  Rout <= Yreg; --R[y]
200                  Gin <= High; --zapis do G
201              WHEN OTHERS =>
202                  END CASE;
203      WHEN "10" => -- step T2
204          CASE I IS
205              WHEN "000" => -- instrukcja mv RX, RY
206              WHEN "001" => -- instrukcja mvi RX,#D
207              WHEN "010" => -- instrukcja add RX, RY
208                  Gout <= high;
209                  Rin <= Xreg;
210                  Done <= High;
211              WHEN "011" => -- instrukcja sub RX, RY
212                  ADD_SUB <= '1';
213                  Gout <= high;
214                  Rin <= Xreg;
215                  Done <= High;
216              WHEN OTHERS =>
217                  END CASE;
218      WHEN "11" => -- step T3
219          END CASE;
220      END IF;
221  END PROCESS;

```


Realizujemy połączenia między elementami układu zgodnie ze schematem

```
223 A: regn PORT MAP(R => BUS_WIRES, Rin=>Rin(7), Clock =>CLK, Q=>A_OUTPUT);
224 G: regn PORT MAP(R => SUM_SUB_OUTPUT, Rin=>Gin, Clock =>CLK, Q=>G_OUTPUT);
225
226 R0: regn PORT MAP(R => BUS_WIRES, Rin=>Rin(0), Clock =>CLK, Q=>R0_OUTPUT);
227 R1: regn PORT MAP(R => BUS_WIRES, Rin=>Rin(1), Clock =>CLK, Q=>R1_OUTPUT);
228 R2: regn PORT MAP(R => BUS_WIRES, Rin=>Rin(2), Clock =>CLK, Q=>R2_OUTPUT);
229 R3: regn PORT MAP(R => BUS_WIRES, Rin=>Rin(3), Clock =>CLK, Q=>R3_OUTPUT);
230 R4: regn PORT MAP(R => BUS_WIRES, Rin=>Rin(4), Clock =>CLK, Q=>R4_OUTPUT);
231 R5: regn PORT MAP(R => BUS_WIRES, Rin=>Rin(5), Clock =>CLK, Q=>R5_OUTPUT);
232 R6: regn PORT MAP(R => BUS_WIRES, Rin=>Rin(6), Clock =>CLK, Q=>R6_OUTPUT);
233
234 HEX_DECODER0: hex_to_7seg PORT MAP(binary_in => R2_OUTPUT(3 DOWNTO 0), seg_out => HEX0);
235 HEX_DECODER1: hex_to_7seg PORT MAP(binary_in => R2_OUTPUT(7 DOWNTO 4), seg_out => HEX1);
236
237 HEX_DECODER2: hex_to_7seg PORT MAP(binary_in => R1_OUTPUT(3 DOWNTO 0), seg_out => HEX2);
238 HEX_DECODER3: hex_to_7seg PORT MAP(binary_in => R1_OUTPUT(7 DOWNTO 4), seg_out => HEX3);
239
240 HEX_DECODER4: hex_to_7seg PORT MAP(binary_in => A_OUTPUT(3 DOWNTO 0), seg_out => HEX4);
241 HEX_DECODER5: hex_to_7seg PORT MAP(binary_in => A_OUTPUT(7 DOWNTO 4), seg_out => HEX5);
242
243 HEX_DECODER6: hex_to_7seg PORT MAP(binary_in => G_OUTPUT(3 DOWNTO 0), seg_out => HEX6);
244 HEX_DECODER7: hex_to_7seg PORT MAP(binary_in => G_OUTPUT(7 DOWNTO 4), seg_out => HEX7);
245
246 IR: regn PORT MAP(R => DIN, Rin=>IRin, Clock =>CLK AND RUN, Q(8 DOWNTO 0) => IR_OUTPUT);
```